

A brief introduction to Convolution Module in the Project

Yanqiao Chen

Department of computer science and engineering, SUSTech

2025.12.21



卷积模块位置和接口

卷积模块位于计算模块（Compute Mode）的下一级，负责对输入的数据进行卷积操作。接口包含：clk, rst_n, start, done, dim_m, dim_n, addr_op1, addr_op2, addr_res（来自 Compute Mode），mem_rd_data（来自 Memory Pool），mem_rd_en, mem_rd_addr（读使能与读地址），mem_wr_en, mem_wr_addr, mem_wr_data（写使能、写地址与写数据）。（图中只展示了与卷积模块相关的接口，详见项目文档）


 


图 1: 卷积模块位置和接口示意图

卷积模块的设计与数据流

 卷积模块设计为一个有限状态机 (FSM)，包含 IDLE、INIT_PIXEL、CHECK_BOUND、READ_A、WAIT_A、READ_K、WAIT_K、S_MAC、WRITE、NEXT_PIXEL、DONE 等状态。计算流程为，对于每一个位置，进入卷积核内部的状态循环，累加结果然后写入内存，然后继续计算下一个位置的卷积结果，直到到达矩阵最右下角。其中，我们通过计算模式用户选择的操作数 1 和操作数 2 的地址为起始，通过内部的偏移量计算出每次需要读取的数据的地址，从 Memory Pool 中读取数据进行计算，最后将结果写回 Memory Pool。



卷积模块的设计与数据流

具体来说，数据流的设计如下：

- 卷积模块读取计算模块所给予的两个操作数的起始地址，分别对应输入矩阵和卷积核矩阵。
- 通过 i, j 两个变量控制读取的位置，通过这两个变量计算块内的偏移，从而计算出每次需要读取的数据的地址。
- 读取的数据通过 `mem_rd_data` 接口传入卷积模块，进行乘加操作。通过累加器 `acc` 保存中间结果，然后在 `WRITE` 状态中通过 `mem_wr_data` 接口将结果写回 Memory Pool。

理论周期数分析

根据所给矩阵大小 10×12 和卷积核大小 3×3 ，计算出输出矩阵大小为 8×10 。每个输出位置需要进行 $3 \times 3 = 9$ 次乘法操作，单个位置所需要的周期数为：检查边界 1 周期，读取矩阵 2 周期，读取卷积核 2 周期，累加 1 周期，因此单个位置总共需要 6 周期。总共循环 9 次，计算得到单个位置需要 81 周期。其中，每次 INIT 需要消耗 1 周期，总共 80 周期，WRITE 需要 1 周期，总共 80 周期，NEXT_PIXEL 需要 1 周期，总共 80 周期，总共 1 周期。（done 和 start 共两周期，忽略不计）因此计算得到：

$$81 \times 80 + 80 + 80 + 80 = 6720$$

周期。

实际测试时钟周期数

实际经过测试，我们的周期数为 5280 周期，低于理论周期数 6720 周期。这可能是由于 Vivado 的综合优化实现果，减少了一些不必要的状态转换和等待时间，从而提高了整体的执行效率。

资源使用报告

我们的综合资源使用报告如下：

遇到的问题与解决方案

实际开发过程中，我们会遇到一些问题，例如如何存储计算结果、如何读取数据等。针对这些问题，我们的核心解决方案就是将结果写入内存，以方便后续的展示。我们通过地址-数据映射的方式，通过起始地址-块内偏移的方式，计算出每一次需要读取数据和写入数据的位置，以免读取数据发生错读和错写的问题。

同时，我们在实际开发过程中，在 **COMPUTE MODE** 中为卷积模块定制了一个计算流程：首先选择需要卷积的矩阵，然后自动给出所有的 3×3 卷积核，随后开始计算。但是在开发过程中，由于计算模式的状态接近 100 个，我们会遇到由于数位截断导致状态重合的问题（这是由于早期开发状态的位宽较小的原因，例如 5 'b100111 和 5' b000111 重合）。我们通过仔细检查状态机的状态定义，增加状态位宽，最终解决了该问题。